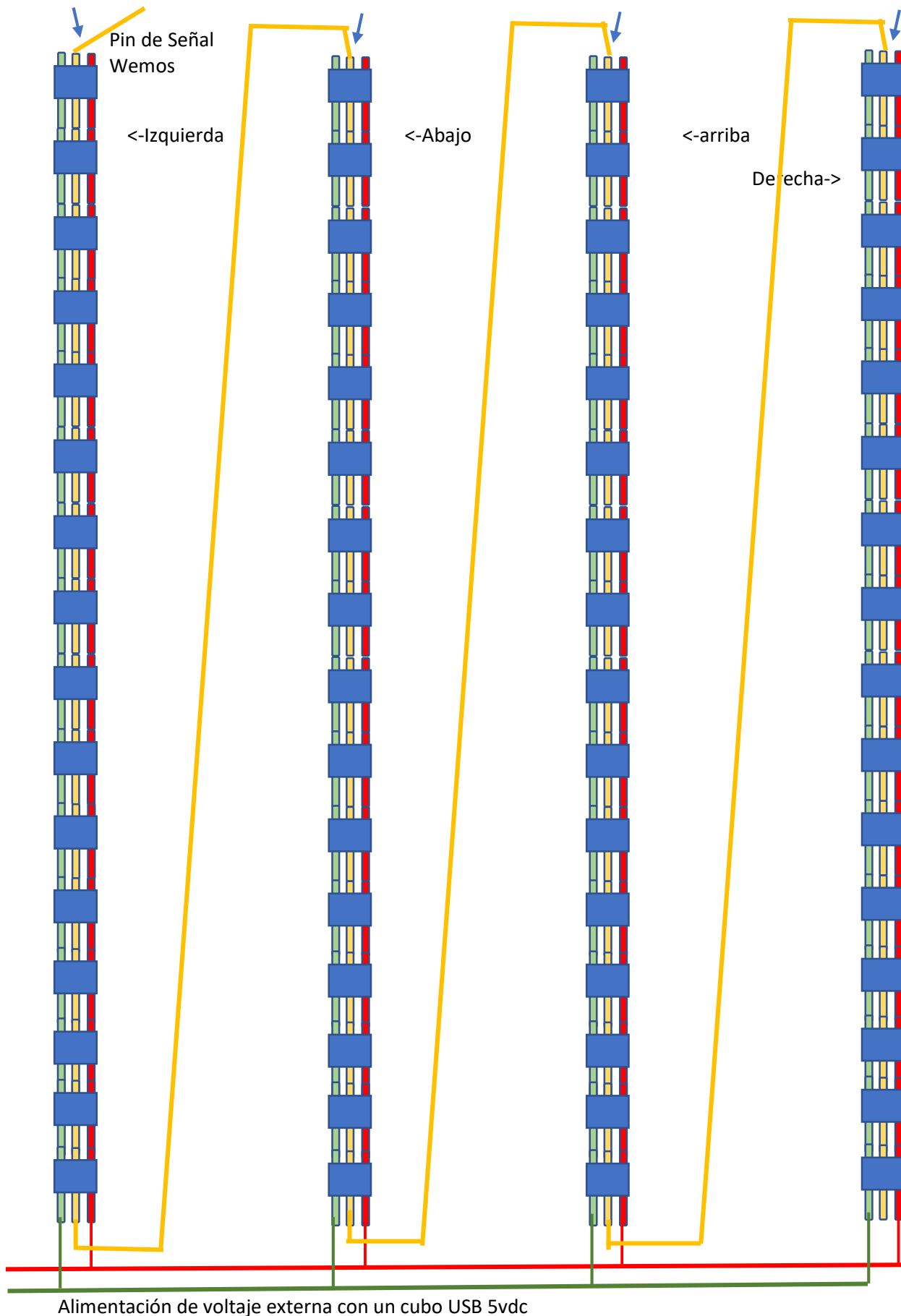


# Configuración pantalla de tiras led WS2812B 5vdc 3mts 30 IP30

Se montará sobre un cuadrito de cartón o un cuadro del dólar city, se van a cortar tiras de 16 leds



Diseño de la Alfombra, las resistencias pueden ser de 10K o de 1K los cables saldrán todos por el sensor up hacia la placa wemos

